Resumen de la Unidad 1

1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Daniela Loreley Alejandro Lozano
Asignatura	Electricidad
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	Unidad 1: Circuitos de corriente directa con componentes eléctricos básicos
Resultado de aprendizaje de la unidad	Ilustra conocimientos sobre corriente directa (DC), diferencia de potencial, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, mediante la resolución teórica, simulación e implementación de ejercicios, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Tema	Resumen de la Unidad
Nombre del Docente	Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.
Fecha	Jueves 5 de noviembre de 2026 (preparación) viernes 6 de noviembre de 2026 (ejecución)
Horario	Jueves 10:30 – 11:30 Viernes 07:30 – 09:30

2. Resumen

Semana 3: Circuitos en serie, LVK y divisor de tensión

Un circuito en serie solo tiene un camino, así que por todos los elementos circula la misma corriente, pero el voltaje cambia, dos elementos están en serie si el nodo que comparten solo tiene dos conexiones.

La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma algebraica de voltajes en un lazo cerrado es cero (Σ subidas = Σ caídas), de ahí sale la regla del divisor de tensión. El divisor solo es exacto sin carga, y una fuente real tiene resistencia interna.

Nodo: Punto de unión de dos o más elementos

Rama: Camino entre dos nodos; por ella circula una sola corriente

Lazo: Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo

Malla: Lazo que no contiene otros lazos en su interior