Resumen de la Unidad 1

1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Daniela Loreley Alejandro Lozano
Asignatura	Electricidad
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	Unidad 1: Circuitos de corriente directa con componentes eléctricos básicos
Resultado de aprendizaje de la unidad	Ilustra conocimientos sobre corriente directa (DC), diferencia de potencial, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, mediante la resolución teórica, simulación e implementación de ejercicios, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Tema	Resumen de la Unidad
Nombre del Docente	Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.
Fecha	Jueves 5 de noviembre de 2026 (preparación) viernes 6 de noviembre de 2026 (ejecución)
Horario	Jueves 10:30 – 11:30 Viernes 07:30 – 09:30

2. Resumen

Semana 4: Circuitos en paralelo, LCK y divisor de corriente

En los circuitos en paralelo los elementos comparten los mismos dos nodos y por eso tienen el mismo voltaje y lo que reparten es la corriente.

La ley de corrientes de Kirchhoff establece que, en cualquier nodo de un circuito eléctrico, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen (Toda la carga que llega a un nodo sale de el en el mismo instante).

La resistencia equivalente se obtiene con ($1/Req = \Sigma 1/R_k$), y siempre resulta menor que la menor de las resistencias.

El divisor de corriente reparte más corriente por la rama de menor resistencia.