Resumen de la Unidad 1

1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Daniela Loreley Alejandro Lozano
Asignatura	Electricidad
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	Unidad 1: Circuitos de corriente directa con componentes eléctricos básicos
Resultado de aprendizaje de la unidad	Ilustra conocimientos sobre corriente directa (DC), diferencia de potencial, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, mediante la resolución teórica, simulación e implementación de ejercicios, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Tema	Resumen de la Unidad
Nombre del Docente	Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.
Fecha	Jueves 5 de noviembre de 2026 (preparación) viernes 6 de noviembre de 2026 (ejecución)
Horario	Jueves 10:30 – 11:30 Viernes 07:30 – 09:30

2. Resumen

Semana 5: Redes en serie-paralelo

Vimos sobre los circuitos mixtos el cual es una red eléctrica que combina conexiones en serie y en paralelo dentro de un mismo sistema, se reconoce por los nodos y no por la forma del dibujo. Vimos una estrategia para reducir un circuito:

1. Primero se etiquetar nodos para reconocer bloques en serie y en paralelo
2. Luego se reduce la red por etapas empezando por el par más alejado de la fuente hasta llegar a Req y calcular la corriente de la fuente
3. Después se reconstruye de vuelta

Verificación con KVL, KCL y potencias: Las caídas de cada malla deben sumar el voltaje de la fuente, las corrientes de cada nodo deben cuadrar, y la potencia de la fuente debe igualar la suma de las potencias de las resistencias.